

УДК 621.317.727.1

В. М. МУТТЕР
(Ленинград)

**АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗВЕЗДООБРАЗНОГО
ПОТЕНЦИОМЕТРА, ВЫЗЫВАЕМЫХ НЕИДЕАЛЬНОСТЬЮ
КЛЮЧЕЙ**

Исследуется влияние остаточных параметров ключей на погрешность одного из видов звездообразных потенциометров. Показывается, что при проведении соответствующих регулировок погрешность звездообразных потенциометров может быть значительно снижена (до 0,01%).

В последнее время в цифровой измерительной технике нашли широкое применение звездообразные потенциометры, характеризующиеся отсутствием схемной погрешности [1]. Как известно, статическая погрешность таких потенциометров определяется следующими факторами: 1) нестабильностью напряжения опорного источника и его внутренним сопротивлением, 2) неточностью изготовления калиброванных сопротивлений потенциометра, 3) остаточными параметрами ключей. Влияние первых двух факторов подробно рассмотрено в [1, 2]. Анализ погрешности из-за остаточных параметров ключей для частных случаев

(их равенство, пренебрежение параметрами ключа в закрытом состоянии и т. п.) не вызывает особых затруднений. Так, в [3] дан расчет оптимальных режимов и точности работы транзисторных переключателей в случае пренебрежения остаточными параметрами закрытого транзистора.

В этой работе исследуется влияние всех остаточных параметров ключей на погрешность одного из видов звездообразных потенциометров, схема которого приведена на рис. 1.

Пусть переключатель i характеризуется остаточными напряжением ε_{ia} и сопротивлением $\frac{1}{g_{ia}}$ ключа, связанного с шиной a , и аналогич-

ными остаточными параметрами ε_{ib} , $\frac{1}{g_{ib}}$ ключа, связанного с шиной b . Причем, если один из ключей замкнут, то другой разомкнут, и калиброванное сопротивление потенциометра оказывается подключенным к соответствующей шине.

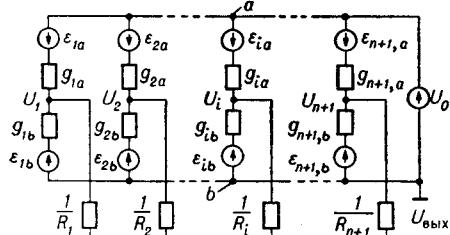


Рис. 1.

Выходное напряжение потенциометра $U_{\text{вых}}$ зависит от того, какие калиброванные сопротивления и сколько их подключено к шине a , т. е. определяется комбинацией замкнутых и разомкнутых ключей. Каждую такую комбинацию будем называть коэффициентом включения.

По методу узловых напряжений можно составить уравнения:
для напряжения U_i

$$\dot{U}_i \left(g_{ia} + g_{ib} + \frac{1}{R_i} \right) - \dot{U}_0 g_{ia} - \dot{U}_{\text{вых}} \frac{1}{R_i} = \varepsilon_{ia} g_{ia} + \varepsilon_{ib} g_{ib}; \quad (1)$$

для напряжения $U_{\text{вых}}$

$$-\dot{U}_1 \frac{1}{R_1} - \dot{U}_2 \frac{1}{R_2} - \dots - \dot{U}_{n+1} \frac{1}{R_{n+1}} + \dot{U}_{\text{вых}} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_{n+1}} \right) = 0. \quad (2)$$

В выражениях (1) и (2) внутреннее сопротивление опорного источника U_0 принято равным нулю. При анализе предполагается, что схема потенциометра линейна. Точка над символом показывает, что необходимо учитывать полярность напряжения. Абсолютную величину напряжения будем обозначать символом без точки.

Перепишем (1) и (2) в виде

$$\dot{U}_i = \frac{\varepsilon_{ia} g_{ia} + \varepsilon_{ib} g_{ib} + \dot{U}_0 g_{ia} + \dot{U}_{\text{вых}} \frac{1}{R_i}}{g_{ia} + g_{ib} + \frac{1}{R_i}}; \quad \dot{U}_{\text{вых}} = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} \dot{U}_i \frac{1}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{R_i}}.$$

Подставим первое выражение во второе. После несложных преобразований получим

$$\begin{aligned} \dot{U}_{\text{вых}} &= \frac{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{\varepsilon_{ia} g_{ia} + \varepsilon_{ib} g_{ib}}{g_{ia} + g_{ib}} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_{ia} + g_{ib}}}}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_{ia} + g_{ib}}}} + \\ &+ \dot{U}_0 \frac{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{g_{ia}}{g_{ia} + g_{ib}} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_{ia} + g_{ib}}}}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_{ia} + g_{ib}}}}. \end{aligned} \quad (3)$$

Обозначим первое слагаемое в (3) символом U_1 , а второе — U_2 . На выходе потенциометра обычно включается масштабное сопротив-

ление R_m . Считая, что R_{n+1} — масштабное сопротивление, следует принять:

$$\varepsilon_{n+1,a} = 0; g_{n+1,a} = 0; \varepsilon_{n+1,b} = 0; \frac{1}{g_{n+1,b}} = 0; \frac{1}{R_{n+1}} = \frac{1}{R_m}.$$

метров $\varepsilon_{ia}, g_{ia}, \varepsilon_{ib}, g_{ib}$, а слагаемое U_2 — только от остаточных сопротивлений $\frac{1}{g_{ia}}, \frac{1}{g_{ib}}$.

Проанализируем влияние остаточных параметров на погрешность потенциометра. Рассмотрим U_1 . В зависимости от состояния переключателя i можно записать:

- a) если ключ, связанный с шиной a , замкнут, то

$$\varepsilon_{ia} g_{ia} + \varepsilon_{ib} g_{ib} = e_{ia} g_{ia} + E_{ib} G_{ib}; g_{ia} + g_{ib} = g_{ia} + C_{ib};$$

- б) если этот ключ разомкнут, то

$$\varepsilon_{ia} g_{ia} + \varepsilon_{ib} g_{ib} = E_{ia} G_{ia} + e_{ib} g_{ib}; g_{ia} + g_{ib} = G_{ia} + g_{ib},$$

где e_i, g_i — параметры замкнутого ключа;
 E_i, G_i — параметры разомкнутого ключа.

Последние выражения позволяют сформулировать условие $U_1 = \text{const}$ независимо от состояния переключателей:

$$e_{ia} = e_{ib} = e_i; E_{ia} = E_{ib} = E_i; g_{ia} = g_{ib} = g_i; G_{ia} = G_{ib} = G_i. \quad (4)$$

Таким образом, составляющая выходного напряжения U_1 будет постоянной, если остаточные параметры ключей в каждом отдельном переключателе равны, причем остаточные напряжения имеют один знак. В разных переключателях остаточные параметры могут быть и не равными. Более того, влияние остаточных параметров различных переключателей на $U_{\text{вых}}$ не может быть одинаковым. Оно определяется значением R_i , что следует из (3): чем меньше R_i , тем сильнее влияние остаточных параметров на $U_{\text{вых}}$.

Рассмотрим теперь слагаемое U_2 .

При выполнении условий (4) получим

$$U_2 = U_0 \frac{\sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ib} + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}} + U_0 \frac{\sum \frac{g_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia} + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}},$$

где R_{ia}, R_{ib} — калибркованные сопротивления потенциометра, подключенные соответственно к шинам a и b .

В звездообразных потенциометрах выполняется условие

$$\begin{aligned} \sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ib} + \frac{1}{g_i + G_i}} + \sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia} + \frac{1}{g_i + G_i}} = \\ = \sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}, \end{aligned}$$

поэтому

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_0 \frac{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}} + \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{g_i - G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia} + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}}. \quad (5)$$

Из (5) следует, что первое слагаемое (обозначим его \dot{U}'_2) — величина постоянная, а второе слагаемое (\dot{U}''_2), определяемое R_{ia} , зависит от коэффициента включения.

Таким образом, в случае неидеальных ключей выходное напряжение представляется суммой трех составляющих:

$$\dot{U}_{\text{вых}} = \dot{U}_1 + \dot{U}'_2 + \dot{U}''_2.$$

Если остаточные параметры в каждом отдельном ключе одинаковы, то

$$\dot{U}_1 = \frac{\sum \frac{e_i g_i + E_i G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}};$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}};$$

$$\dot{U}''_2 = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{g_i - G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia} + \frac{1}{g_i + G_i}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}}.$$

В звездообразном потенциометре с идеальными ключами должно выполняться условие [1]

$$\dot{U}_{\text{вых. ид.}} = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{1}{R_{ia}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}}.$$

Подставляя значения $e_i = 0$, $\frac{1}{g_i} = 0$, $E_i = 0$, $G_i = 0$ в выражения для U_1 , U'_2 и U''_2 , получим:

$$U_1 = 0; U'_2 = 0; U''_2 = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{1}{R_{ia}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}} = \dot{U}_{\text{вых. ид.}}$$

Следовательно, U_1 и U'_2 целиком входят в абсолютную погрешность потенциометра. Могут быть обеспечены условия, при которых эти слагаемые будут неизменными и скомпенсированными.

Рассмотрим дробь

$$\frac{1}{R_i + \frac{1}{g_i + G_i}}.$$

Так как остаточные параметры ключей в i -м переключателе одинаковы, то эта дробь постоянна и не зависит от состояния переключателя. В этом случае ее отличие от $\frac{1}{R_i}$ вносит постоянную погрешность, эквивалентную погрешности из-за неточности изготовления сопротивлений.

Включение регулируемого подгоночного сопротивления последовательно с калиброванным сопротивлением R позволяет устранить влияние остаточных сопротивлений с высокой точностью.

Таким образом, после введения подгоночных сопротивлений и компенсации U_1 и U'_2 выходное напряжение равно

$$\dot{U}_{\text{вых. ком.}} = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{g_i - G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}}.$$

Для абсолютной погрешности справедливо соотношение

$$\Delta \dot{U}_{\text{вых.}} = \dot{U}_{\text{вых. ком.}} - \dot{U}_{\text{вых. ид.}}$$

Подставляя значения $U_{\text{вых. ком.}}$ и $U_{\text{вых. ид.}}$, после преобразования получим

$$\Delta \dot{U}_{\text{вых. ком.}} = \dot{U}_0 \frac{-2 \sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}}.$$

Выражение для относительной погрешности имеет вид

$$\beta = \frac{|\Delta \dot{U}_{\text{вых. ком}}|}{\dot{U}_{\text{вых. ид}}} = 2 \frac{\sum \frac{G_i}{g_i + G_i} \frac{1}{R_{ia}}}{\sum \frac{1}{R_{ia}}} . \quad (6)$$

Погрешность может быть существенно уменьшена, если подгоночное сопротивление отрегулировать так, чтобы

$$R_{i\text{per}} = R_i \frac{g_i - G_i}{g_i + G_i} - \frac{1}{g_i + G_i} .$$

Тогда

$$\dot{U}_2'' = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{1}{R_{ia}}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{g_i + G_i}{g_i - G_i} \frac{1}{R_i}} .$$

Изменяя масштабное сопротивление, можно обеспечить равенство

$$\frac{1}{R_{m\text{ калиб}}} + \sum \frac{g_i + G_i}{g_i - G_i} \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i} ,$$

где $R_{m\text{ калиб}}$ — измененное значение масштабного сопротивления.
Окончательно получим:

$$\dot{U}_1 = \frac{\sum \frac{\dot{e}_i g_i + \dot{E}_i G_i}{g_i - G_i} \frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}} = \text{const};$$

$$\dot{U}_2' = \dot{U}_0 \frac{\sum \frac{G_i}{g_i - G_i} \frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}} = \text{const}.$$

После компенсации \dot{U}_1 и \dot{U}_2'

$$\dot{U}_{\text{вых. ком}} = \dot{U}_2'' = \dot{U}_{\text{вых. ид.}}$$

Таким образом, погрешность звездообразного потенциометра, обусловленная неидеальностью ключей, теоретически может быть получена (с помощью регулировки подгоночных сопротивлений, калибровки масштабного сопротивления и компенсации постоянной составляющей) сколь угодно малой.

Полученные выше зависимости могут быть применены для анализа схем, выполненных на различных ключах. Проанализируем наиболее важный случай — применение транзисторов в качестве ключей. Известно [4], что в открытом состоянии транзисторный ключ может быть представлен источником напряжения e с внутренним сопротивлением $r = \frac{1}{g}$, в закрытом — источником тока $\frac{E}{R}$ с внутренней проводимостью $G = \frac{1}{R}$.

Заменим источник тока источником напряжения E с внутренним сопротивлением $\frac{1}{G}$. Это позволит воспользоваться полученными выше зависимостями.

Рассмотрим три вида переключателей: а) на однотипных транзисторах $p-n-p$, б) на однотипных транзисторах $n-p-n$, в) на разнотипных транзисторах $p-n-p$ и $n-p-n$.

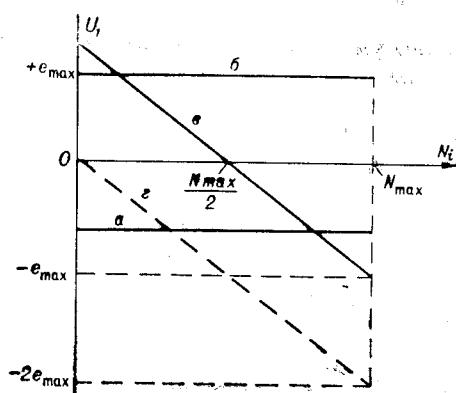


Рис. 2.

переключателях одного типа проводимости. Компенсация невозможна для переключателей на разнотипных транзисторах. В последнем случае абсолютная величина U_1 определяется коэффициентом включения. В середине шкалы $U_1=0$. На краях шкалы U_1 принимает максимальные значения противоположных знаков.

Пунктиром на рис. 2 (г) показана зависимость $U_1=f(N_i)$ для случая разнотипных транзисторов при компенсации U_1 в точке 0. Такая компенсация позволяет существенно уменьшить погрешность в начале шкалы.

Таким образом, компенсация U_1 возможна только для однотипных транзисторов при равенстве остаточных параметров у каждой пары транзисторов в переключателе.

У низкочастотных транзисторов типа П13, П16 при токе управления 0,5—5 мА и запирающем напряжении 1—5 в остаточные параметры в схеме с общим коллектором равны [4, 5]: $e = 0,5 \div 5 \text{ мВ}$; $\frac{1}{g} = 1 \div -10 \text{ ом}$; $EG \approx 1 \text{ мкА}$; $\frac{1}{G} \geq 1 \text{ Мом}$.

Поэтому можем считать, что $e_i g_i + E_i G_i \approx e_i g_i$, $g_i + G_i \approx g_i$. С помощью регулируемого подгоночного сопротивления R_i уменьшим на величину $\frac{1}{g_i}$ (заранее измеренную). Тогда в точке 0, т. е. при подключении всех сопротивлений к шине b , получим

$$\dot{U}_{\text{вых}} = \frac{\sum \left(e_i + U_0 \frac{G_i}{g_i} \right) \frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}} = \text{const.}$$

В первом приближении $U_{\text{вых}} \approx e$, что для среднего значения $e = 1 \text{ мВ}$ дает на пределе 1 в приведенную погрешность $\gamma \approx \frac{e}{U_0} 100\% = 0,1\%$.

Если остаточные параметры транзисторов в каждом отдельном переключателе одинаковы, то:
а) $U_1 = \text{const} < 0$, б) $U_1 = \text{const} > 0$,
в) $U_1 \neq \text{const}$.

На рис. 2 построены графики зависимости $U_1=f(N_i)$, где N_i — коэффициент включения.

Для случая в) принято, что $e_1 = e_2 = \dots = e_n = e_{\max}$, $g_1 = g_2 = \dots = g_n = g_{\min}$, $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E_{\max}$, $G_1 = G_2 = \dots = G_n = G_{\max}$.

Следовательно, составляющая U_1 может быть постоянной только в

переключателях одного типа проводимости. Компенсация невозможна для переключателей на разнотипных транзисторах. В последнем случае абсолютная величина U_1 определяется коэффициентом включения. В середине шкалы $U_1=0$. На краях шкалы U_1 принимает максимальные значения противоположных знаков.

Пунктиром на рис. 2 (г) показана зависимость $U_1=f(N_i)$ для случая разнотипных транзисторов при компенсации U_1 в точке 0. Такая компенсация позволяет существенно уменьшить погрешность в начале шкалы.

Таким образом, компенсация U_1 возможна только для однотипных транзисторов при равенстве остаточных параметров у каждой пары транзисторов в переключателе.

У низкочастотных транзисторов типа П13, П16 при токе управления 0,5—5 мА и запирающем напряжении 1—5 в остаточные параметры в схеме с общим коллектором равны [4, 5]: $e = 0,5 \div 5 \text{ мВ}$; $\frac{1}{g} = 1 \div -10 \text{ ом}$; $EG \approx 1 \text{ мкА}$; $\frac{1}{G} \geq 1 \text{ Мом}$.

Поэтому можем считать, что $e_i g_i + E_i G_i \approx e_i g_i$, $g_i + G_i \approx g_i$. С помощью регулируемого подгоночного сопротивления R_i уменьшим на величину $\frac{1}{g_i}$ (заранее измеренную). Тогда в точке 0, т. е. при подключении всех сопротивлений к шине b , получим

$$\dot{U}_{\text{вых}} = \frac{\sum \left(e_i + U_0 \frac{G_i}{g_i} \right) \frac{1}{R_i}}{\frac{1}{R_m} + \sum \frac{1}{R_i}} = \text{const.}$$

В первом приближении $U_{\text{вых}} \approx e$, что для среднего значения $e = 1 \text{ мВ}$ дает на пределе 1 в приведенную погрешность $\gamma \approx \frac{e}{U_0} 100\% = 0,1\%$.

Следовательно, в прецизионных устройствах постоянная составляющая должна быть скомпенсированной.

Одна из возможных схем компенсации U_0 вых, используемая в приборах фирмы «Solartron», приведена на рис. 3. Компенсация осуществляется с помощью делителя напряжения. Компенсационное напряжение регулируется сопротивлением R_k .

После компенсации U_0 вых, учитывая (6), получим

$$\beta = S \frac{|\dot{U}_0|}{U_{\text{вых, ид}}} + 2 \frac{\sum \frac{G_i}{g_i} \frac{1}{R_{ia}}}{\sum \frac{1}{R_{ia}}}, \quad (7)$$

где S — степень компенсации постоянной составляющей.

Если остаточные сопротивления у всех транзисторов равны, то при высокой степени компенсации

$$\beta \approx 2 \frac{G}{g} = \text{const},$$

что при средних значениях $\frac{1}{g} = 5 \text{ om}$, $\frac{1}{G} = 1 \text{ Mом}$ дает $\beta = 0,001\%$.

Следовательно, регулировка подгоночных сопротивлений и компенсация постоянной составляющей позволяет уменьшить относительную погрешность потенциометра из-за остаточных параметров транзисторов до нескольких тысячных процента.

Если остаточные параметры транзисторов неодинаковы, то погрешность потенциометра можно уменьшить: 1) подбором в пары транзисторов с близкими значениями остаточных параметров (объединение в одном переключателе) и 2) распределением транзисторов таким образом, чтобы меньшее калиброванное сопротивление переключалось транзисторами с меньшими остаточными параметрами.

В этом случае могут быть использованы и худшие транзисторы в данной партии. Влияние их остаточных параметров по сравнению со старшей декадой ослабевает в 10^{m-k} раз, если эти транзисторы помещены в k -й декаде (m — число декад).

Из (7) следует, что погрешность определяется отношением $\frac{G}{g} = \frac{r}{R}$. Это позволяет по-новому поставить вопрос о выборе схемы переключателя.

В настоящее время транзисторы в переключателях соединяют по схеме с общим коллектором [2, 4]. Это позволяет получить меньшее остаточное напряжение в открытом состоянии и меньший остаточный ток в закрытом состоянии по сравнению с включением по схеме с общим эмиттером, но приводит к проигрышу в значении динамического сопротивления открытого транзистора.

Действительно [4],

$$r_k : r_s = \alpha_s : \alpha_k,$$

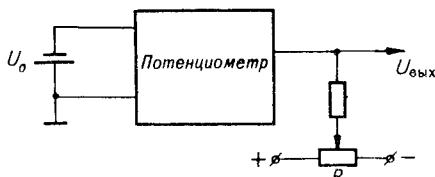


Рис. 3.

где α_s и α_k — коэффициенты передачи собственных токов эмиттера и коллектора;

r_s и r_k — динамическое сопротивление открытого транзистора при включении по схеме с общим эмиттером и коллектором.

У несимметричных транзисторов [4] $\alpha_s > \alpha_k$ ($\alpha_s \approx 0,9$; $\alpha_k = 0,2 \div 0,7$), поэтому $r_k \approx (4,5 \div 1,3) r_s$.

Таким образом, возможность применения переключателей по схеме с общим эмиттером определяется достижимой степенью компенсации S постоянной составляющей выходного напряжения.

ВЫВОДЫ

Выходное напряжение звездообразного потенциометра с неидеальными ключами содержит две составляющие. Первая зависит от всех остаточных параметров ключей, вторая — только от остаточных сопротивлений.

Необходимое и достаточное условие постоянства первой составляющей — равенство остаточных параметров транзисторов в каждом отдельном переключателе (причем остаточные напряжения должны иметь одинаковую полярность). От переключателя к переключателю остаточные параметры могут изменяться.

Погрешность потенциометра зависит от отношения $\frac{r}{R}$, поэтому в ряде случаев может оказаться полезным включение транзисторов по схеме с общим эмиттером.

ЛИТЕРАТУРА

1. К. А. Нетребенко. Цифровые автоматические компенсаторы. М.—Л., Госэнергоиздат, 1961.
2. В. Ю. Кончаловский. К вопросу о точности бесконтактного преобразователя код — напряжение. — Автоматика и телемеханика, 1962, т. XXIII, № 12.
3. Б. И. Бордэ. Расчет оптимальных режимов и точности работы транзисторных переключателей для цифро-аналоговых преобразователей. — Автоматический контроль и методы электрических измерений. (Труды IV конференции, 1962 г.). Новосибирск, РИО СО АН СССР, 1964.
4. В. И. Анисимов, А. П. Голубев. Транзисторные модуляторы. М., изд-во «Энергия», 1964.
5. В. Ю. Кончаловский и др. Параметры полупроводниковых триодов в ключевом режиме. — Измерительная техника, 1962, № 12.

Поступила в редакцию
29 июля 1965 г.,
окончательный вариант —
12 октября 1965 г.