

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

УДК 621.398.69

В. Я. АРТЕМЬЕВ, Д. Н. МОКИЕНКО, А. В. ФРЕМКЕ

(Ленинград)

**КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЧАСТОТНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

В статье описан компенсационный частотный измерительный преобразователь для информационных систем, предназначенный для совместной работы с типовыми аналоговыми преобразователями. Отклонение характеристики преобразователя $f=F(I)$ от линейной не превосходит $\pm 0.5\%$. Температурная погрешность не более 0.5% на 10°C . Частотный диапазон 805—1495 Гц при изменении входного сигнала от 0 до 5 мА.

Частотные измерительные преобразователи применяются в информационно-измерительной технике сравнительно давно. Примером могут служить различные частотные телеметрические системы.

Частотные измерительные преобразователи с выходным сигналом, удовлетворяющим нормам ГОСТа 10938—64, для информационно-измерительных систем могут быть осуществлены двумя путями: 1) с использованием первичных измерительных преобразователей (датчиков) в виде термопар, термометров сопротивления и др.; 2) для унифицированного сигнала ГСП в виде постоянного тока ($0 \div 5$ мА) или напряжения ($0 \div 10$ в).

Для первого направления характерна необходимость предварительного усиления или преобразования сигнала и дополнительных устройств для спрямления характеристики преобразования при использовании датчиков с нелинейными характеристиками (например, термопар и др.). Такие преобразователи получаются сравнительно сложными. Примером может служить преобразователь, описанный в *. Как показали исследования, преобразователи с использованием входных сигналов в виде постоянного тока ($0 \div 5$ мА) или постоянного напряжения ($0 \div 10$ в) получаются сравнительно простыми. Преобразователи этого типа предназначены для совместной работы с типовыми аналоговыми преобразователями, широко используемыми в информационно-измерительных системах (например, в системах типа «Зенит»).

Блочный принцип построения измерительных преобразователей имеет существенные преимущества, особенно при производстве преобразователей.

* А. В. Примак, И. И. Фурман, А. Н. Щербани. Управляемый LC-генератор высокой стабильности с низким порогом чувствительности.— Приборостроение, 1965, № 3.

Частотные преобразователи для унифицированного входного сигнала могут быть построены по двум схемам — прямого преобразования и компенсационного преобразования (с отрицательной обратной связью). Каждая схема имеет свои достоинства и недостатки.

Схема прямого преобразования обеспечивает высокое быстродействие, но требует высокой точности и стабильности во времени ряда элементов, входящих в схему. Особенно трудно выполнить эти условия для LC -генератора, частота которого изменяется подмагничиванием дросселя вследствие принципиальной нелинейности его характеристики и наличия гистерезиса сердечника.

В схемах компенсационного преобразования жесткие требования по точности и стабильности предъявляются лишь к одному из элементов — блоку обратной связи, что в большой степени обеспечивает стабильность во времени характеристик преобразователя.

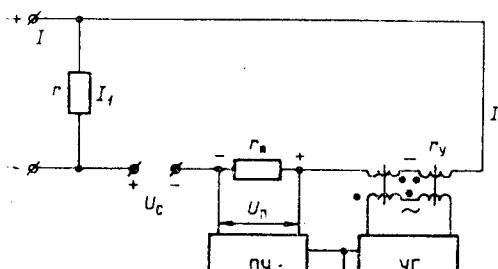


Рис. 1.

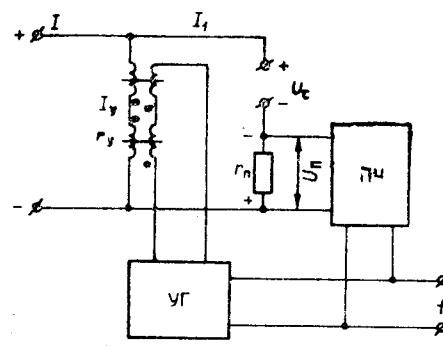


Рис. 2.

В компенсационных преобразователях может быть применена компенсация напряжения (рис. 1) и компенсация тока (рис. 2).

Оба варианта схем имеют одни и те же основные элементы: УГ — управляемый генератор; ПЧ — преобразователь частоты в постоянное напряжение (блок обратной связи). Преобразователь должен реализовать зависимость

$$f = f_{\min} + kI.$$

Для обеспечения частоты f_{\min} при нулевом сигнале на входе предусмотрен источник смещения U_c . Полагая в первом приближении характеристики преобразования основных элементов линейными, для схемы рис. 1 имеем

$$f = \frac{k_2 r}{r_y + r_n + r + k_1 k_2} I + f_{\min}. \quad (1)$$

Коэффициент статизма равен

$$K_c = \frac{r_y + r_n + r}{r_y + r_n + r + k_1 k_2}. \quad (2)$$

Для схемы рис. 2 имеем

$$f = \frac{k_2 r_n}{r_y + r_n + k_1 k_2} I + f_{\min}. \quad (3)$$

Коэффициент статизма равен

$$K_c = \frac{r_y + r_a}{r_y + r_n + k_1 k_2}. \quad (4)$$

В формулах (1) — (4)

$$k_1 = \frac{U_n}{f} \cdot \theta/2u; \quad k_2 = \frac{f - f_{\min}}{I_y} \cdot 2u/a.$$

Сопротивлением источника смещения пренебрегаем*.

Из формул (2) — (4) следует, что статизм K_c несколько меньше в схеме рис. 2, что важно для повышения точности преобразователя. Однако благодаря шунтированию источником тока напряжений U_c и U_n

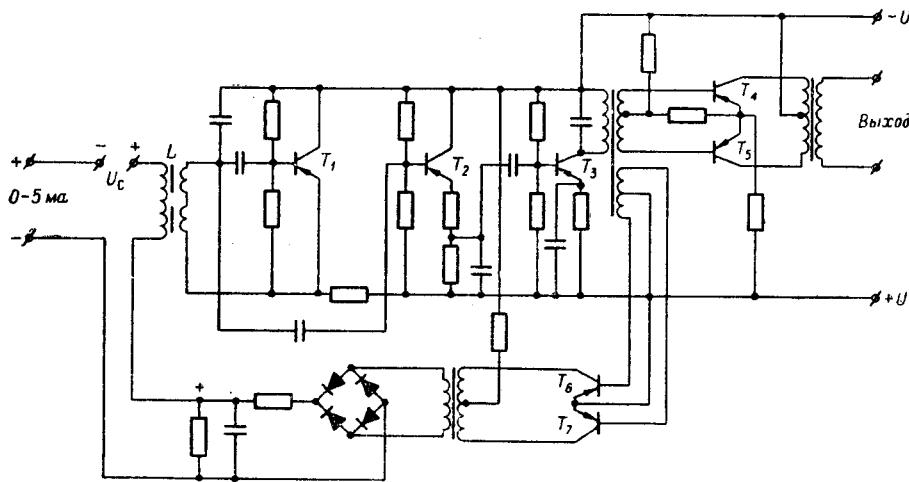


Рис. 3.

появляется погрешность из-за нестабильности сопротивления источника тока I . Как показали исследования, в этом отношении более благоприятна схема рис. 1.

Развернутая принципиальная схема преобразователя показана на рис. 3. В качестве генератора применен LC -генератор на триоде T_1 с управляемой индуктивностью L , выполненной на тороидальных сердечниках из пермаллоя марки 79НМ.

Генератор имеет вполне удовлетворительные характеристики: отклонение характеристики от линейной в рабочей части около 2%, температурную погрешность не более 1,5% на 10°C, синусоидальную форму кривой на выходе.

В связи с необходимостью получения на выходе преобразователя мощности около 1 вт и для исключения влияния изменений нагрузки на блок обратной связи в схеме предусмотрен усилитель напряжения на триодах T_2 и T_3 и двухтактный усилитель мощности на триодах T_4 и T_5 .

В качестве блока обратной связи применен преобразователь частоты в постоянное напряжение, состоящий из усилителя на транзисторах

* В качестве источника напряжения смещения использован стандартный блок ИПС-148.

T_6 и T_7 , насыщенного трансформатора, сердечник которого выполнен из материала с прямоугольной петлей гистерезиса (пермаллои марки 65НП), выпрямителя и фильтра. Этот преобразователь отличается простотой и дает возможность получать при этом удовлетворительные характеристики блока обратной связи.

Для схемы рис. 3 получены следующие результаты. Отклонение от линейной зависимости характеристики $f=F(I)$ не более $\pm 0,5\%$. Погрешность из-за изменения температуры не более 0,5% на 10°C; погрешность, обусловленная изменением напряжения источника питания от +10 до -15% номинального значения, не более $\pm 0,15\%$. Частотный диапазон 805—1495 Гц при изменении входного сигнала от 0 до 5 мА. Входное сопротивление не более 1 кОм. Мощность на выходе около 1 вт при сопротивлении нагрузки $R_h=600$ ом. Номинальное значение амплитуды выходного сигнала преобразователя 24 в. Коэффициенты преобразования: для преобразователя частоты $k_1=7 \cdot 10^{-3}$ в/Гц; для управляемого генератора $k_2=5 \cdot 10^6$ Гц/а.

Поступила в редакцию
21 марта 1966 г.